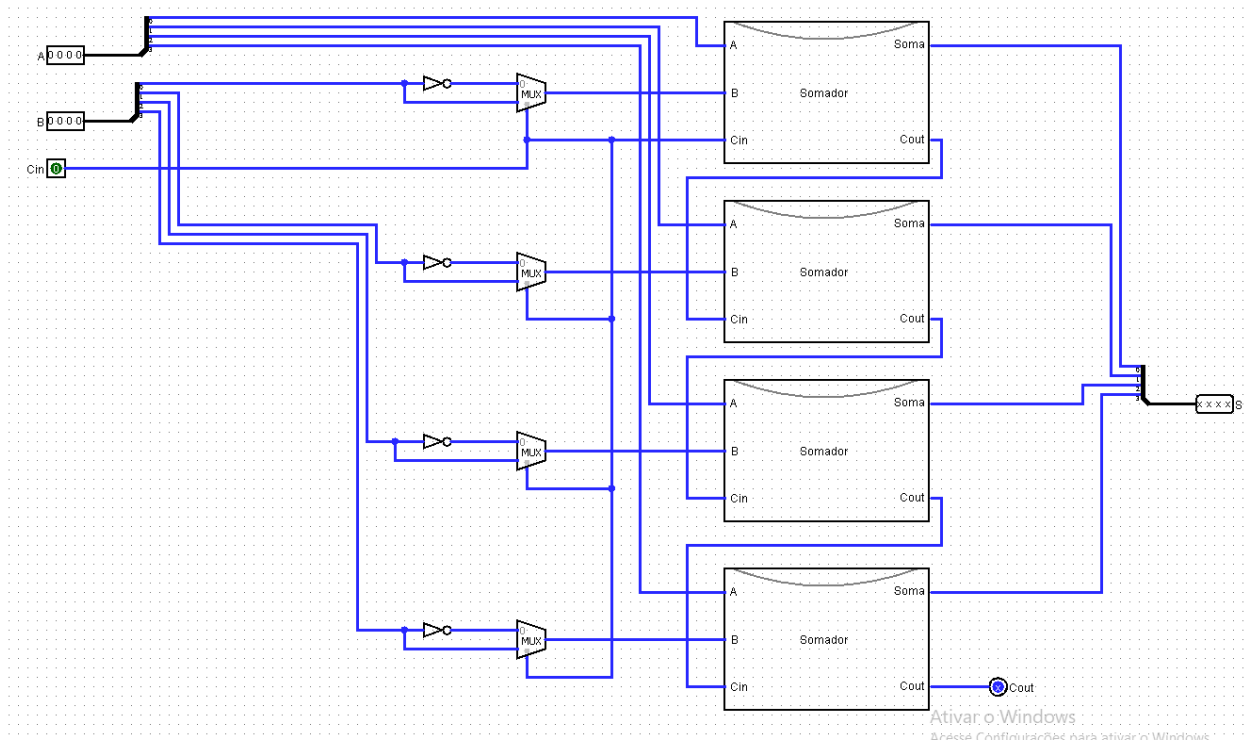


Relatório 2



Tales Machado Prudente

Matrícula: 350

Questão 1-) Circuito Complemento 2:



Questão 2-) Circuito Multiplicador:

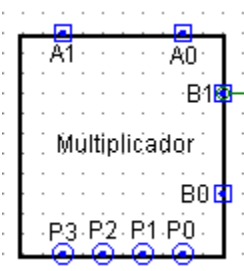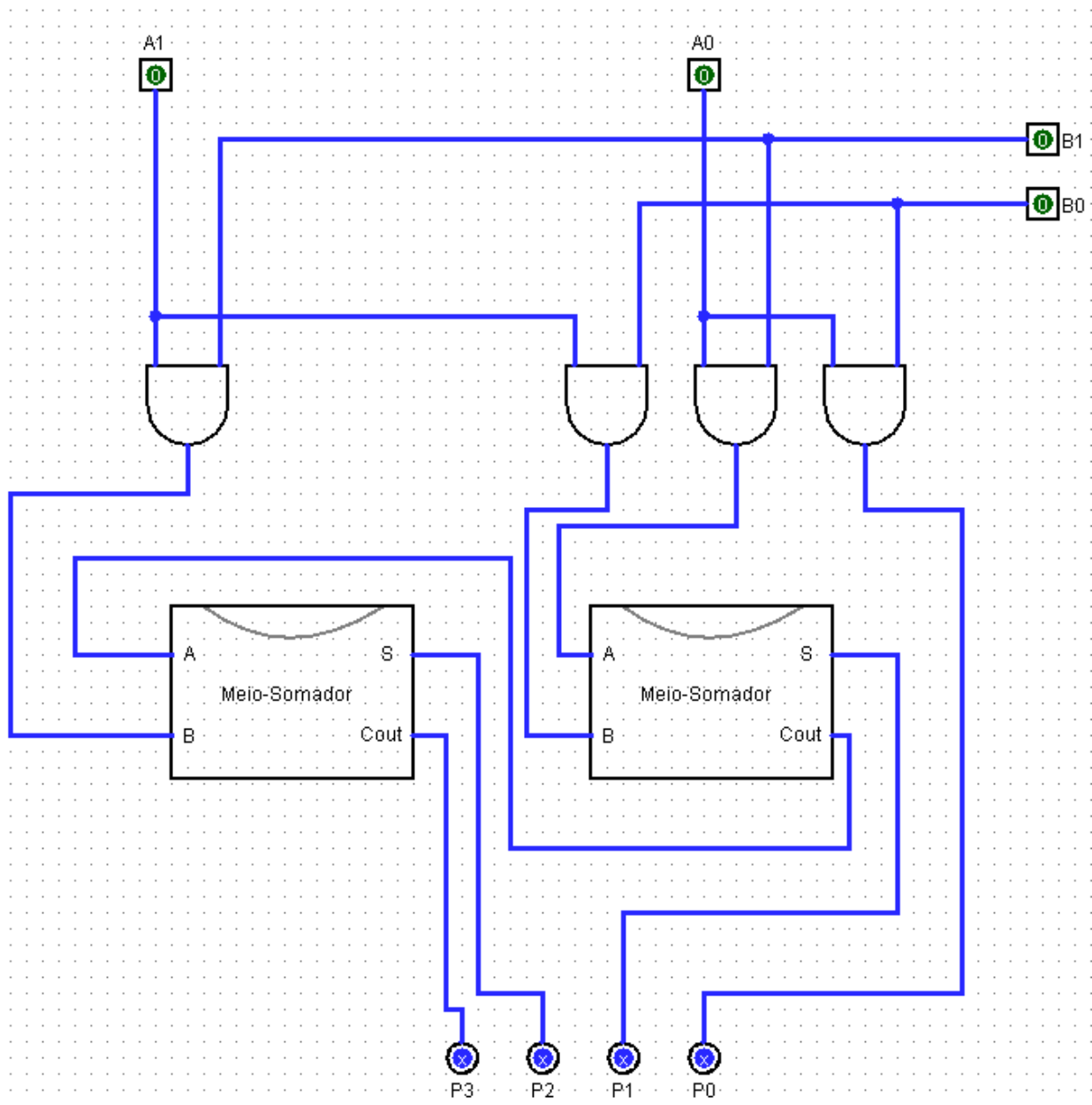

Questão 3-) Circuito Registrador:

