


Relatório 1

Tales Machado Prudente


Matrícula: 350

Questão 1-)


Circuito Meio Somador:

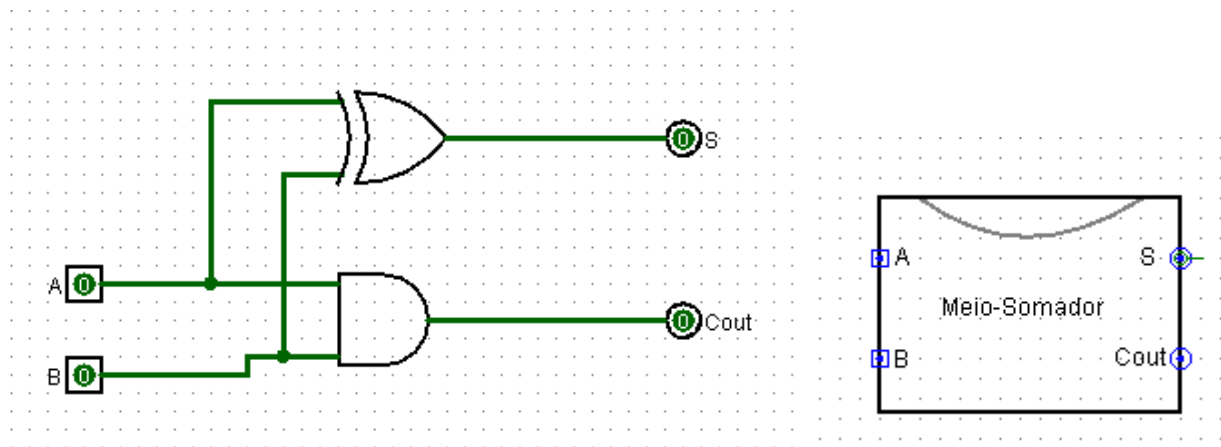

Circuito Meio Subtrator:


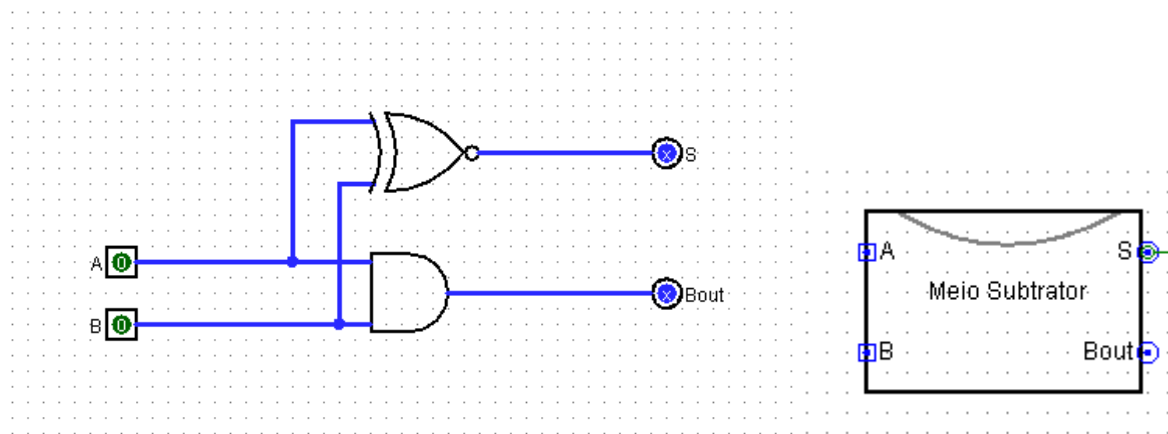


## Utilizando Mux/Demux:


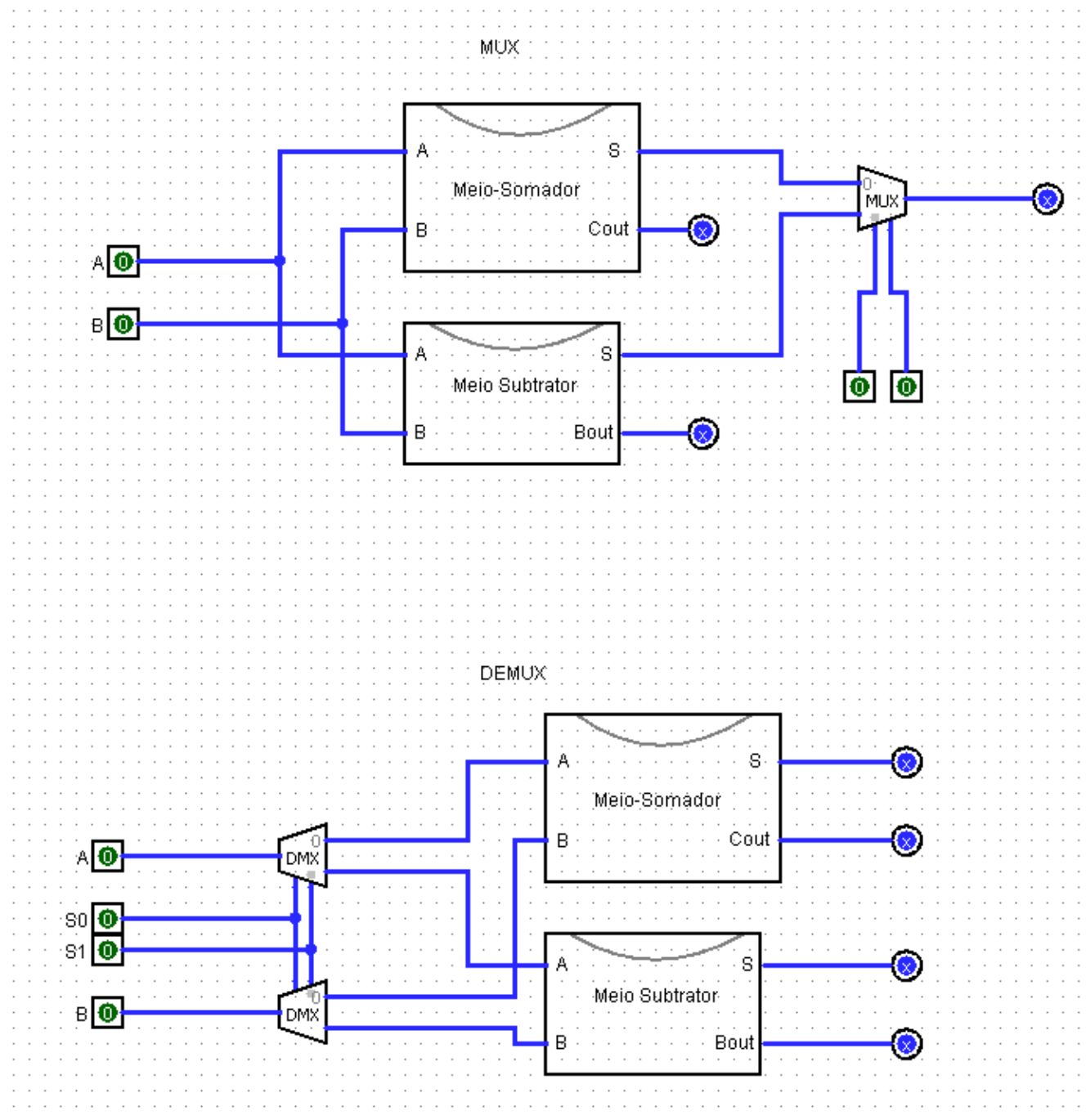


## Questão 2-)

### Circuito Somador Completo:

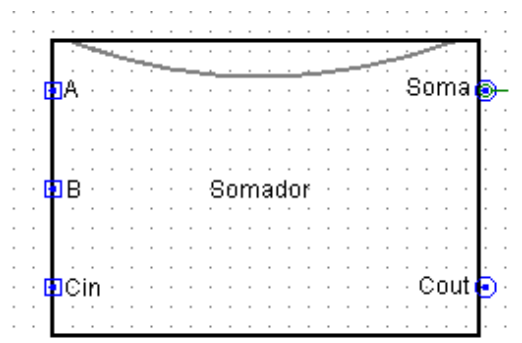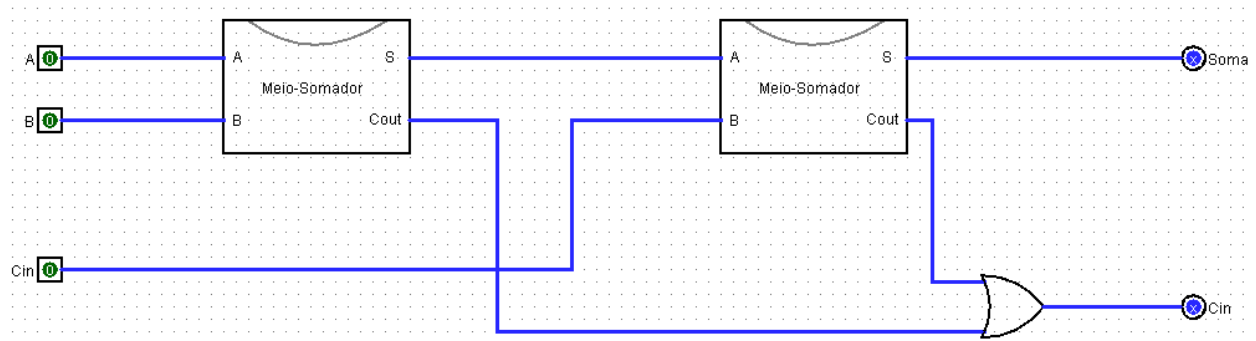

### Circuito Subtrator Completo:

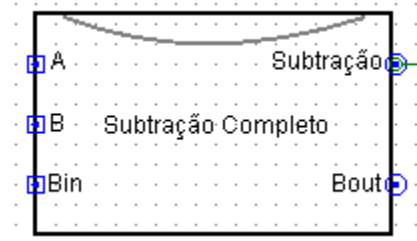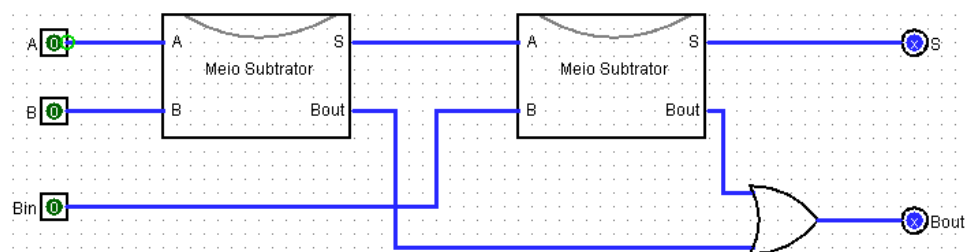

### Utilizando Mux/Demux:

